

Informatie Bulletin MiniatuurA

Faller car met verlichting

Wilt u een Faller auto voorzien van verlichting dan gaat dat niet zomaar door een paar LED's aan te sluiten. Aangezien witte LED's een hogere spanning nodig hebben dan de 1,2V of de 2,4 Volt van de standaard accu's in de auto's is er een DC/DC convertor nodig. Deze zet de spanning om in een hogere spanning waarmee de witte LED's wel werken. Onderstaand treft u het schema aan hoe dit moet worden aangesloten.

